

# SERÁ QUE ALGUM DOS FIOS VAI PERMITIR ACENDER A LÂMPADA?

SÓ VAI DAR O FIO DE ALUMÍNIO PORQUE É METAL.

TODOS OS FIOS VÃO DAR, POIS NÃO IMPORTA O MATERIAL QUE É FEITO, DESDE QUE TENHAM COMPRIMENTO SUFICIENTE.

NÃO VAI DAR NENHUM, POIS SÓ FIOS IGUAIS AO DO CIRCUITO É QUE FUNCIONAM.

